
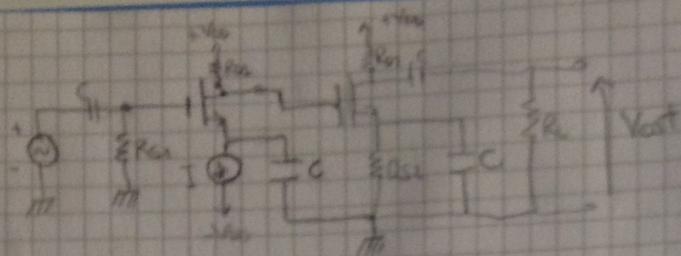


23/02/2012

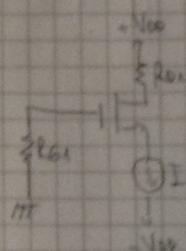

①



$$V_{GS} = \sqrt{V_D - V_S}$$

$$I_D = n(V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow 2 = 0.5 (\sqrt{V_D - V_S})^2$$

$$4 = V_D^2 + 1 - 2\sqrt{V_D - V_S} \Rightarrow$$


$$V_D^2 + 2V_D - 3 = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{-2 \pm \sqrt{4+16}}{2} = \begin{cases} -3 \Rightarrow V_D = 3 > V_S \\ 1 \Rightarrow V_D = -1 < V_S \end{cases}$$

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T = 2$$

$$V_D - V_S = (V_{DS} - I_D R_{DS(on)}) - (-3) = 6 \text{ OK}$$

seconda parte:

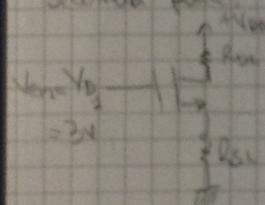

$$\Rightarrow V_{GS} = V_G - V_S = 3 - \frac{1}{2} R_{DS(on)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_D = n(V_{GS} - V_T)^2 \\ 2 = n(V_{GS} - V_T)^2 \end{array} \right. \Rightarrow 1$$

$$V_{GS} = 3 - 1(\sqrt{V_D - V_S})^2 = 3 - (V_D^2 + 1 - 2V_D) \Rightarrow -V_D^2 + V_{GS} + 2 = 0$$


$$\frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{-2} = \begin{cases} 2 > 1 \text{ OK} \\ -1 \rightarrow \text{no} \end{cases}$$

$$V_{GS2} = 2 \text{ V}$$

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T = 2 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_D - V_S = (V_{DS} - I_D R_{DS(on)}) - \left(\underbrace{\frac{V_D - V_{GS}}{2}}_{=1} \right) = 2 \text{ V} > 1 \text{ V OK}$$

(2)

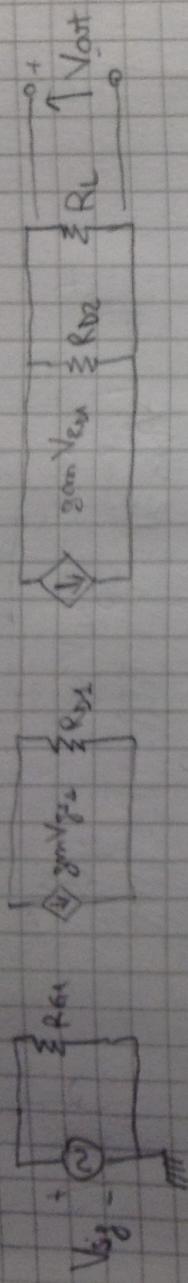

$$V_{out} = -R_L / (R_{S1} + R_{S2}) \cdot V_{S2} = -R_L / (R_{S1} + g_m^2 \cdot (-g_m \cdot V_{out})) \cdot V_{S2} = +R_L / R_{S1} \cdot g_m \cdot g_m \cdot V_{out}$$

$$g_m^2 = 2 \times (V_{GS1} / V_T) = 2 \times (3-1) = 2$$


$$g_m^2 = 2 \times (V_{GS2} / V_T) = 2 \times (2-1) = 2$$

$$R_L / R_{S2} = 2 / 2 = 1$$

$$V_{out} = 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot V_{S2} \rightarrow [A = 4]$$

3/3/2011

OK

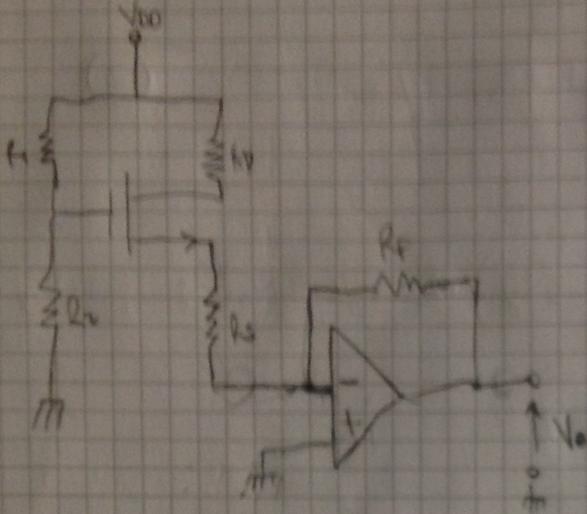

$$V_{DD} = 5V \quad R_L = 2k\Omega \quad R_2 = 8k\Omega$$

$$R_1 = 250 \quad R_{FB} = 500\Omega \quad R_O < 3k\Omega$$

$$V_T = 1V \quad k = 0.5 \quad |L| = |U| = 15V$$

$$V_{AS} = V_A - V_S \Rightarrow V_T = 1V$$

"

$$V_{DD} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_1} = \frac{4}{5} \cdot 5 = 4$$

$$V_{AS} = 4 - V_S$$

$$\begin{cases} V_S = I_D R_S = 1 \\ I_D = k(V_{AS} - V_T) \end{cases} \Rightarrow$$

$$V_S = I_D \cdot R_S$$


$$I_D = 0.5 (4 - 1 - 1)^2 \Rightarrow 2I_D = 0.25 \cdot 9 = 3 \Rightarrow$$

$$0.25 I_D^2 - 5I_D + 3 = 0$$

$$I_D^2 - 20I_D + 36 = 0$$

$$I_D = \frac{\sqrt{400 - 144}}{2} = \frac{4}{2} = 2 \rightarrow \text{OK}$$

18

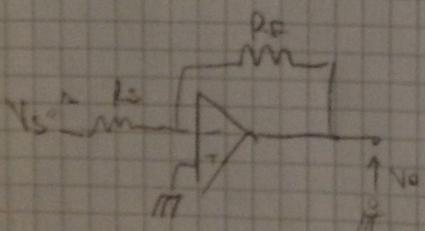


$$V_o = \left(-\frac{R_F}{R_S} \right) V_S = -6V$$

ER

♡ ♡ ♡ ♡

20/09/2010

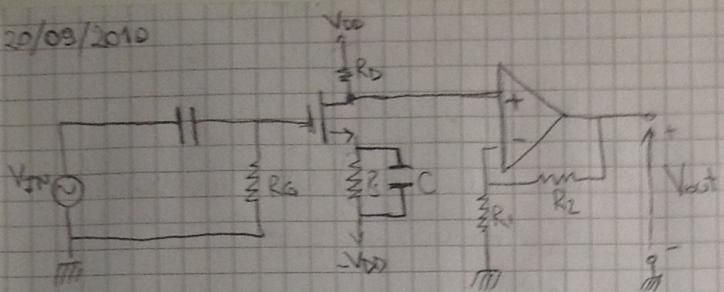

$$R_D = 10 \text{ k}\Omega, R_2 = 2.5 \text{ k}\Omega, R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_G = 4 \text{ k}\Omega, V_{DD} = 5V$$

$$|V_{GS}| = |V_{DS}| = 5V$$

$$V_T = 1V, V_0 = 0.5V$$

1) Dimensionare R_D in modo che la tensione continua sia

2) con R_S tranne A

$$V_{GS} > V_T = 1$$

$$\rightarrow V_{GS} = V_G - V_S = 0 - (R_S \cdot I_D - (-V_{DS})) = -R_S \cdot I_D - V_{DS}$$

$$\begin{cases} V_D = V_{DS} - R_D \cdot I_D = 0 \Rightarrow 0 = 5 - 2.5 I_D \Rightarrow I_D = 2 \\ I_D = k(V_{GS} - V_T)^2 \end{cases}$$

$$2 = 0.5 (V_G - V_T)^2$$

$$4 = V_G^2 + 1 - 2V_G \Rightarrow V_G^2 - 2V_G - 3 = 0$$


$$\frac{V_G^2 - 2V_G - 3}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{4+12}}{2} \quad \begin{array}{l} 1 \text{ NO} \\ 3 \text{ OK} \end{array}$$

$$V_{GS} = 3V$$

$$I_D = 2 \text{ mA}$$


$$\Rightarrow 2V_{DD} = 5 \cdot 3 = 15V$$
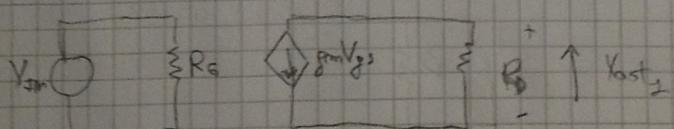
$$2V_{DD} = I_D R_D + V_{DS} \Rightarrow R_D = 2 \text{ k}\Omega$$



$$V_{DS} = -g_m V_{IN} \cdot R_D = -5 V_{IN}$$


$$2k(V_{GS} - V_T) = 2$$

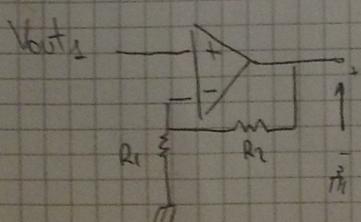

$$V_{OUT2} = V_{OUT1} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = V_{OUT1} \cdot 5 = -25 V_{IN}$$

12 LUGLIO 2010


(fatto ma non so se)

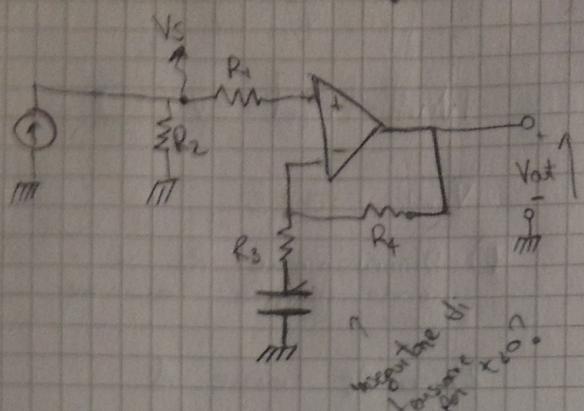

$$|L^+| = |L^-| = 12 \text{ V}$$

$$R_1 = 2 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 2 \text{ k}\Omega \quad R_3 = 1 \text{ k}\Omega$$
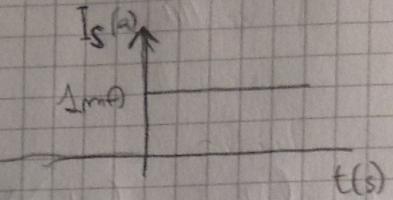
$$R_4 = 4 \text{ k}\Omega \quad C = 1 \mu\text{F}$$



$$V_s = I_s \cdot R_2 = 2 \text{ V}$$



$$V_{out} = V_{out1} + V_{out2}$$

$$V_{out1} = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) V_s = 10$$

$$V_{out2} = \left(-\frac{R_4}{R_3}\right) V_c$$

$$V_{out} = 10 - 4 V_c$$

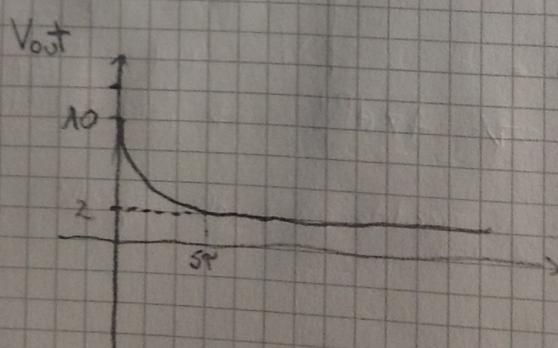
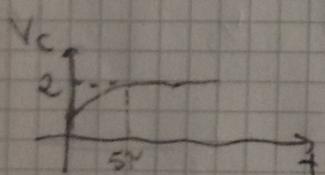
$$V_c(t) = V_c(\infty) - \left[V_c(\infty) - V_c(t_0) \right] e^{-\frac{t-t_0}{\tau}} = 2 - 2 e^{-\frac{t}{5}}$$




- - -

10 NOVEMBRE 2010


(Satto) [OK]

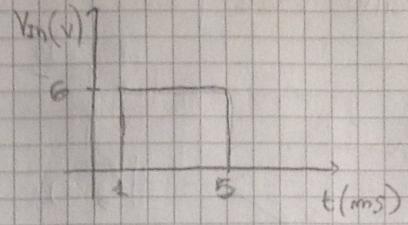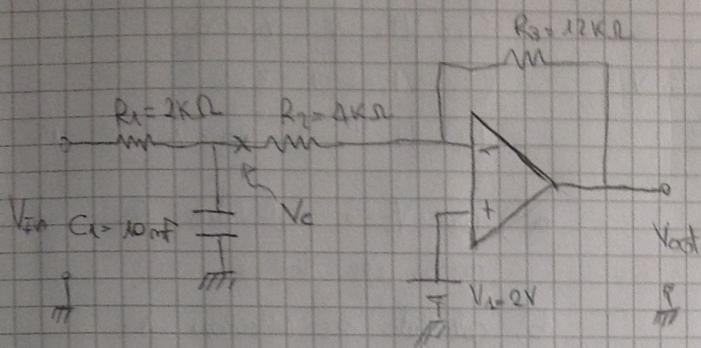

$$V_{out} = V_{out_1} + V_{out_2} \quad (\text{sovrapposizione degli effetti})$$

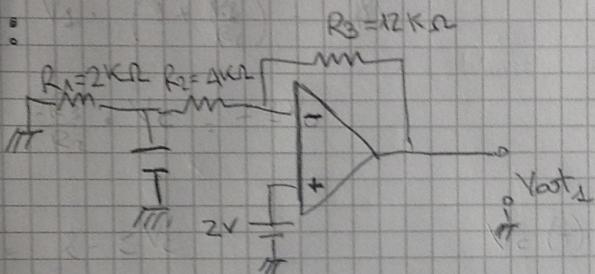 V_{out_1} :

$$V_{out_1} = 2V \cdot \left(1 + \frac{R_3}{R_1 + R_2}\right) = 6V$$

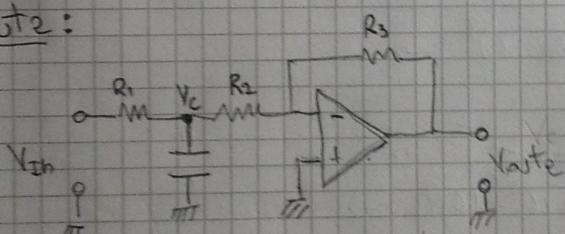 V_{out_2} :

$$V_{out_2} = V_c \cdot \left(-\frac{R_3}{R_2}\right) = -3V_c$$


$$V_c(t) = V_c(\infty) - [V_c(0) - V(0)] e^{-\frac{t-1}{\tau}} = 6 - 6 e^{-\frac{t-1}{\tau}}$$

$\parallel \quad \parallel \quad \parallel$
6 6 0


$$\text{con } \tau = R_1 // R_2 \cdot C = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \cdot C = \frac{2 \cdot 4}{2+4} \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9} = \frac{40}{3} \cdot 10^{-6} = \frac{40}{3} \mu\text{sec}$$

$$V_{out} = V_{out_1} + V_{out_2} = 6 - 3V_c$$

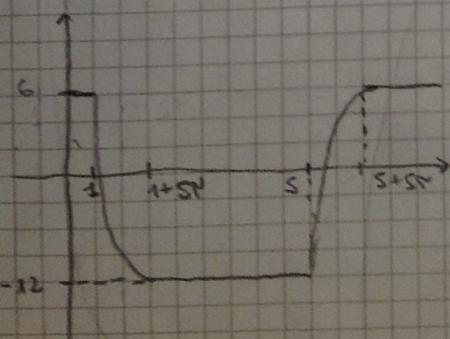(il condensatore da un
tempo a scaricarsi finche'-
 $\Delta V < \Delta t$)



24 GIVANO 2022

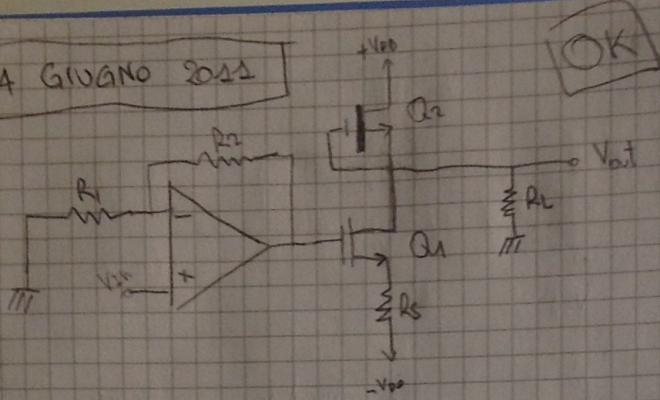

OK

$$Q_1: V_T = 1V \quad K = 0.5$$

$$Q_2: V_T = -2V \quad K = 0.5$$

$$V_{DD} = 5V \quad R_1 = 2 \quad R_2 = 10 \quad R_L = 15$$

a) con $V_S = 0$ calcolare R_S in modo che $V_{out} = 0$

b) calcolare R_S bloccare A

$$a) Q_2: V_{GS2} > V_T \Rightarrow 0 > -2 \quad OK$$

$$I_D = K(V_{GS} - V_T)^2 = K(-V_T)^2 = 2mA$$

$$V_{DD} = V_{DS2} + V_{DS1} + I_D R_S - V_{DD}$$


$$\left\{ \begin{array}{l} V_{GS1} = V_G - V_{Si} \\ \text{---} \\ I_D R_S - V_{DD} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} V_{GS} = -2R_S + 5 \\ 2 = 0.5(V_{GS} - 1)^2 \rightarrow \\ 4 = (-2R_S + 5 - 1)^2 \rightarrow \\ 4 = 4R_S^2 + 16 - 16R_S \rightarrow \\ 4R_S^2 - 16R_S + 12 = 0 \end{array} \right.$$

$$\frac{+16 \pm \sqrt{256 - 96}}{8} =$$

3
1
2

1 \rightarrow OK
 $R_S = 1k\Omega$

$$g_m = 2K(V_{GS} \cdot V_T) = 2$$

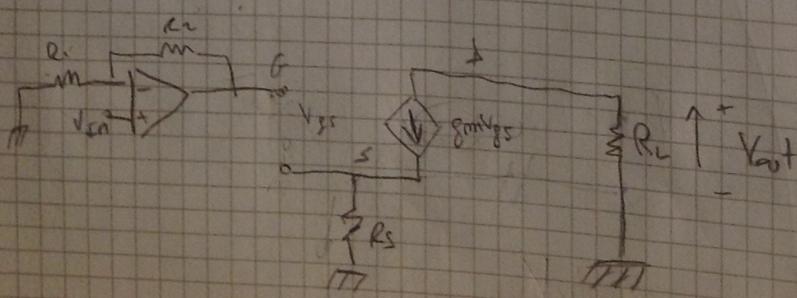

$$V_{out} = -g_m V_{gs} \cdot R_L$$

24 giugno 2011 (continua)

$$g_m = 2K (V_{gs} - V_T) = 2$$

$$V_{gs} = V_g - V_S = V_g - I R_S = V_g - g_m V_{gs} R_S$$

$$+V_g = g_m V_{gs} R_S + V_{gs} = V_{gs} (1 + g_m R_S)$$

$$V_{gs} = \frac{V_g}{1 + g_m R_S}$$



$$V_{out} = -\frac{g_m R_L}{1 + g_m R_S} V_g = -\frac{g_m R_L}{1 + g_m R_S} 6 V_{in}$$

$$A = -\frac{2 \cdot 15}{1 + 2} \cdot 6 = -60$$


N.B. so $g_m R_S \gg 1$

$$A = \frac{V_{out}}{V_g} = -\frac{g_m R_L}{g_m R_S}$$

OK

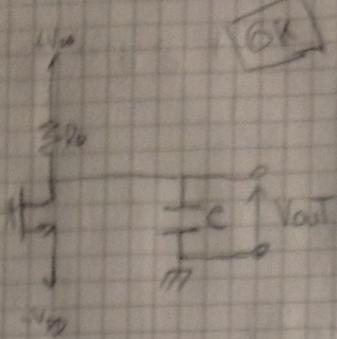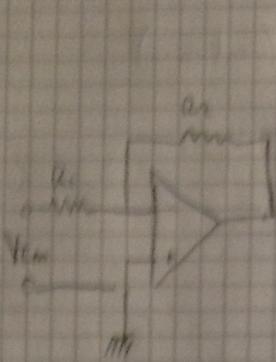

19/04/2012

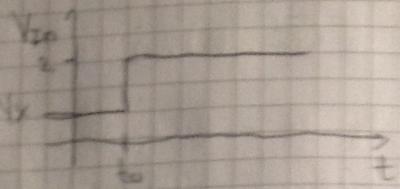

$$\textcircled{1}: V_T = 2V \quad k = 0.25$$

$$V_{DS} = 5V \quad R = 7k\Omega \quad R_2 = 5k\Omega$$

$$R_1 = 5k\Omega \quad C = 2\mu F$$

Collected 1: In mode one $V_{out} = 0$ for $t < 0$

$$V_{out} = V_{in} - R_2 I_D \Rightarrow \frac{V_{DS}}{R_2} = I_D = 5mA$$

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2 = 0.25(V_{GS} - 2)^2 \Rightarrow 4 = V_{GS}^2 + 4 - 4V_{GS}$$

$$V_{GS} = 4 = V_G - V_S = V_G + V_{DS} \Rightarrow V_G = -1$$


$$V_X \cdot \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) = V_G \Rightarrow -V_X \cdot 4 = 1 \Rightarrow V_X = \frac{1}{4}$$

$$\textcircled{2} \quad T = R_C C = 5 \cdot 2 \cdot 10^{-5} \cdot 10^{-6} = 10 \cdot 10^{-11} = 10 \mu s$$

$$V_C(t_0) = 0$$


$$V_G = -V_{in} \cdot 4 = -8$$
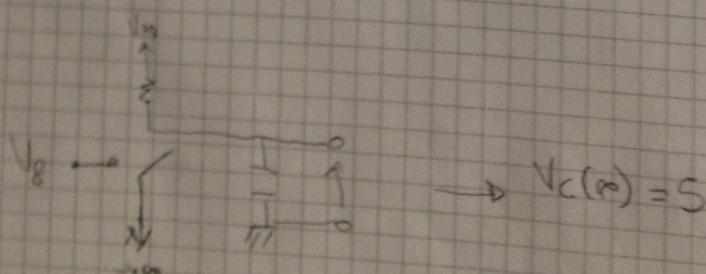
$$V_{GS} = V_G - V_S = -8 + 5 = -3 \quad \text{off}$$




$$V_C(t) = V_C(\infty) - (V_C(\infty) - V_C(t_0)) e^{-\frac{t-t_0}{\tau}} = 5 - 5 e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}$$

" " "

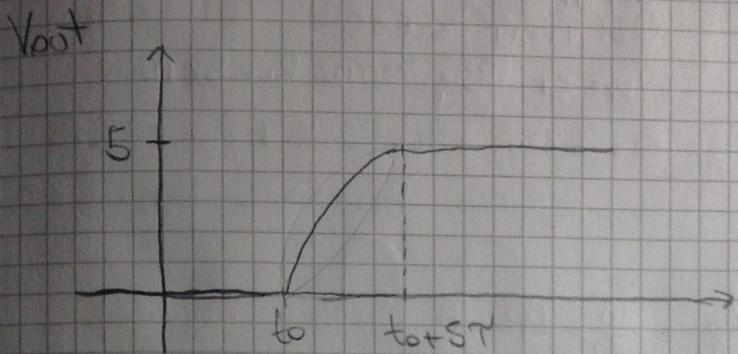

13/04/2012
(continues)

16.07.2013

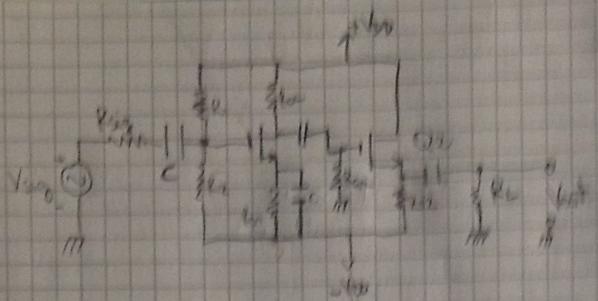

a) abstimmen der Parameter $I = \frac{V_0}{R_1 + R_2}$

$$I_{01} = \frac{V_0}{R_1 + R_2} = \frac{12}{3+6} = 2A$$

$$I_{02} = \frac{V_0}{R_1 + R_2} = \frac{12}{3+6} = 2A$$

$$V_{02} = I_0 \cdot R_2 = 2 \cdot 6 = 12V$$

$$R_1 = 3\Omega, R_2 = 6\Omega, I_{01} = 2A, I_{02} = 2A$$

$$V_{02} = I_0 \cdot R_2 = 2 \cdot 6 = 12V$$

$$Q_1: V_{02} = I_{01} \cdot V_0$$

$$2V_0 = V_{01} + V_{02} = I(R_1 + R_2) \Rightarrow I = \frac{2V_0}{R_1 + R_2} = \frac{12}{9} = 0.2A$$

$$V_{02} = R_2 \cdot I = 6 \cdot 0.2 = 6V$$

$$V_{02} = V_0 - (V_{01}) = 6 \Rightarrow \boxed{V_{01} = 6 - 6 = 0V}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_0 = I_0 \cdot R_{01} + V_{01} = 2 \cdot 1.5 + 5 \\ I_0 = k(V_{02} - 5) \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} V_0 = (V_{01}) = I_0 \cdot R_{01} \\ V_0 + V_{01} = 2 \cdot R_{01} \\ V_0 = 2 \cdot 0.25 - V_{01} \end{array} \right.$$

$$I_0 = 0.5(1 - 1.5V_{01} + 5 - 1)$$

$$2I_0 = 25 + 2.25V_{01}^2 - 15V_{01} \Rightarrow 2.25V_{01}^2 + 15V_{01} + 25 = 0$$

$$\sqrt{15^2 - 4 \cdot 2.25 \cdot 25} = 22.5$$


$$\begin{aligned} V_{01} \text{ da } V_{02} &= 1 - (I_0 + 1.5 - 5) = \\ 1 - (3 - 5) &= 3 < 0V \\ 1 - (2.25 - 5) &= -2.25 < 0V \end{aligned}$$

$$\boxed{V_{01} = 3 > 1V}$$

$$V_{02} = 5 - 2 \cdot 2 = 1V$$

$$\boxed{V_{01} = 3V}$$

16/09/2011

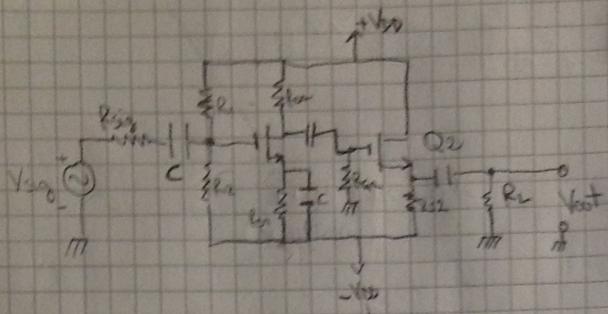

•) calcolare il guadagno $A = \frac{V_{DS}}{V_{GS}}$

$$Q_1: V_T = V_{GS1} - V_{DS}$$

$$Q_2: V_T = V_{GS2} - V_{DS}$$

$$V_{DD} = 5V \quad R_{S1} = 50\Omega \quad R_L = 3k\Omega$$

$$R_1 = 30k\Omega \quad R_2 = 30k\Omega \quad R_{S2} = 2k\Omega$$

$$R_{S1} = 1.5k\Omega \quad R_{S2} = 5k\Omega \quad R_{L2} = 8k\Omega$$

$$Q_1: V_{GS1} = V_G - V_{DS}$$

$$2V_{DS} = V_{GS1} + V_{GS2} = I(R_1 + R_2) \Rightarrow I = \frac{2V_{DS}}{R_1 + R_2} = \frac{10}{50} = 0.2 \text{ mA}$$

$$V_{GS1} = R_1 \cdot I = 30 \cdot 0.2 = 6V$$

$$V_{GS2} = V_G - (-V_{DS}) = 6 \Rightarrow V_G = 6 - 5 = 1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_S = I_D \cdot R_{S1} - V_{DS} = I_D \cdot 1.5 - 5V \\ I_D = K(V_{GS1} - V_T)^2 \end{array} \right.$$

$$V_S - (-V_{DS}) = I_D R_{S1}$$

$$V_S + V_{DS} = I_D R_{S1}$$

$$V_S = I_D \cdot R_{S1} - V_{DS}$$

$$I_D = 0.5(1 - 1.5I_D + 5 - 1)^2$$

$$2I_D = 25 + 2.25I_D^2 - 15I_D \Rightarrow 2.25I_D^2 - 15I_D + 25 = 0$$

$$\frac{+15 \pm \sqrt{225 - 225}}{4.5} \quad \begin{matrix} \checkmark & 5.5 \\ \checkmark & 2.5 \end{matrix}$$

$$\text{visto che } V_{GS} = 1 - (I_D \cdot 1.5 - 5) =$$


$$1 - (3 - 5) = 3 \quad \leftarrow \text{OK}$$

$$1 - (8.25 - 5) = -2.25 \quad \leftarrow \text{NO}$$

$$V_{GS} = 3 > 1$$

$$V_S = 5 - 2 \cdot 2 = 1$$

$$\boxed{V_{GS} = 3}$$

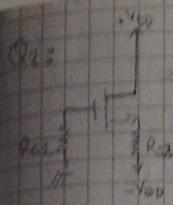

$$V_{gs2} = V_g - V_S = 0 - V_S = -I_D R_{ds2} + V_{DD}$$

16/03/2011

continua

$$V_S - (-V_{DD}) = I_D R_{ds1} \Rightarrow V_S = I_D R_{ds1} - V_{DD}$$

$$I_D = k(V_{gs2} - V_T)^2 = 0.5 (-I_D 6 + 5 - 1)^2$$

$$2I_D = 36 I_D^2 + 16 - 48 I_D$$

$$36 I_D^2 - 52 I_D + 16 = 0$$

$$\begin{array}{r} +50 \pm 14 \\ \hline 72 \end{array}$$


$$V_{gs2} = -\frac{1}{2} \cdot 6 + 5 = 2 > 1 \text{ OK}$$


$$V_{gs} = -\frac{6+6}{72} + 5 = -5.33 + 5 < 1 \text{ NO}$$

$$V_{gs2} = 2$$

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T = 1$$

$$V_D - V_S = 5 - 2 = 3 \text{ OK}$$

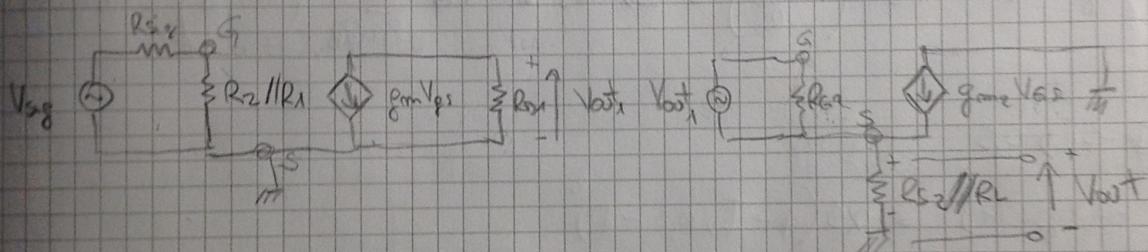

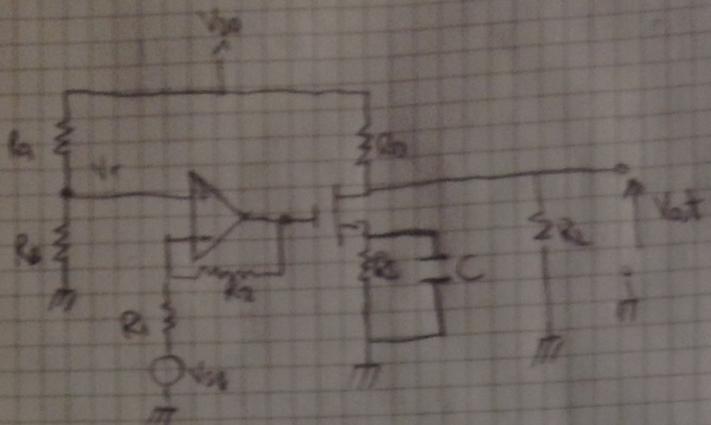

$$\begin{aligned}
 R_A &= 3\text{k}\Omega & R_L &= 1\text{k}\Omega \\
 R_B &= 2\text{k}\Omega & R_E &= 6\text{k}\Omega \\
 R_C &= 0.5\text{k}\Omega & R_D &= 2\text{k}\Omega \\
 R_E &= 10\text{k}\Omega & V_{DD} &= 10V \\
 L^+ &= -L^- = 10V
 \end{aligned}$$

• definire V_{GS}

Vediamo la polarizzazione:

$$V_{GS} > V_T = 1V$$

$$\therefore V_G - V_S = V_{GS} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) - I_D \cdot R_S = V_{GS} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) - I_D \cdot R_S$$

$$V_{GS} = 4 - I_D \cdot 0.5$$

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$$


$$= N_{GS} = 4 - 0.5(V_{GS}-1)^2 + 0.5$$

$$4V_{GS} - 16 - (V_{GS}-1)^2 = 16 - (V_{GS}^2 + 1 - 2V_{GS})$$

$$-V_{GS}^2 - 2V_{GS} + 15 = 0$$

$$\frac{+2 \pm \sqrt{4 + 60}}{-2} / \frac{5}{5}$$
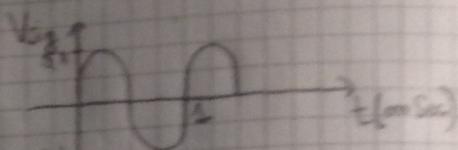
$$\sqrt{64} = 8 \rightarrow 0.8 \rightarrow I_D = k(V_{GS}-1)^2 = 2mA$$




$$V_T = 1V \quad k = 0.5$$

$$V_{GS} > V_T$$

$$\rightarrow V_{GS}$$

vediamo

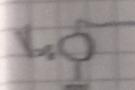


$$V_{out} =$$

$$V_{GS} =$$


\Rightarrow

$$V_{GS}$$

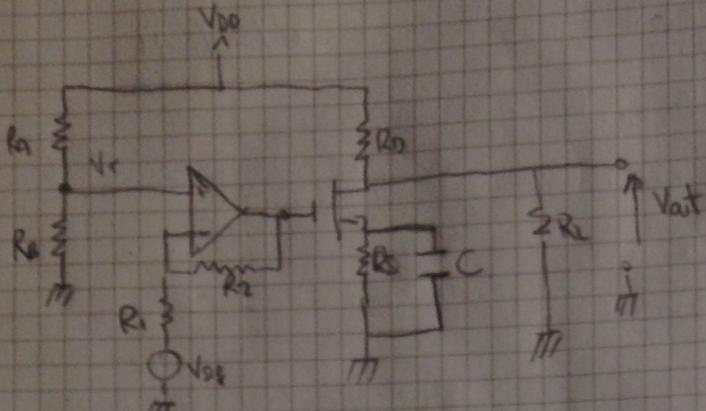

$$\begin{aligned}
 R_B &= 3\text{k}\Omega & R_E &= 1\text{k}\Omega \\
 R_L &= 2\text{k}\Omega & R_D &= 6\text{k}\Omega \\
 R_S &= 0.5\text{k}\Omega & R_D &= 2\text{k}\Omega \\
 R_D &= 10\text{k}\Omega & V_{DD} &= 10\text{V} \\
 L^+ &= -L^- = 10\text{V}
 \end{aligned}$$

• graficare V_{out}

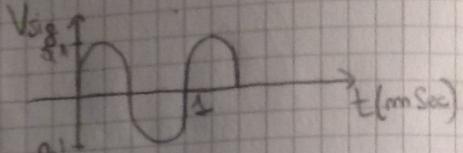

$$V_T = 1\text{V} \quad K = 0.5$$

Vediamo la polarizzazione:

$$V_{GS} > V_T = 1\text{V}$$

$$\Rightarrow V_{GS} - V_S = V_{RB} \cdot \left(1 + \frac{R_L}{R_D}\right) - I_D \cdot R_S = V_{DD} \cdot \frac{R_B}{R_B + R_S} \cdot \left(1 + \frac{R_L}{R_D}\right) - I_D \cdot R_S$$

$$V_{GS} = 4 - I_D \cdot 0.5$$

$$I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$$

$$= 4V_{GS} - 4 - (V_{GS} - 1)^2 \cdot 0.5$$

$$4V_{GS} - 4 - (V_{GS} - 1)^2 = 16 - (V_{GS}^2 + 1 - 2V_{GS})$$

$$-V_{GS}^2 + 2V_{GS} + 15 = 0$$

$$\begin{aligned}
 &+2 \pm \sqrt{4+60} \\
 &\sim 2 \quad \sqrt{64} \rightarrow 8 \quad \rightarrow V_{GS} = 2\text{V}
 \end{aligned}$$

$$V_{out} =$$

$$V_{GS} =$$

\Rightarrow

$$V_{out}$$

$$V_o = V_{DD} - R_o I_{RD}$$

$$I_{RD} = I_D + I_{RL}$$

$$\frac{V_{DD} - V_o}{R_o} = 2 + \frac{V_o}{R_L}$$

"


$$\frac{10 - V_o}{2} = 2 + \frac{V_o}{10} \quad V_o = 5 \quad (\text{il segnale in uscita si move intorno a } 5)$$

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T = 2$$

$$\hookrightarrow V_o - V_S = 5 - I_D R_S = 4 > 2 \quad \text{OK} \rightarrow J_0 \text{ in saturazione}$$

$I_D = 0.5$

vediamo per piccoli segnali:

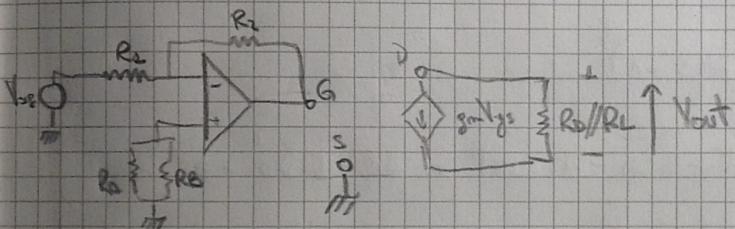


$$g_m = 2K(V_{GS} - V_T) = 2$$

$$R_o // R_L = 2 // 10 = \frac{2 \cdot 10}{12} = \frac{10}{6}$$

$$V_{out} = -g_m V_{gs} \quad R_o // R_L = -\frac{10}{3} V_{gs} = 10 V_{sig}$$


$$V_{gs} = \left(-\frac{R_2}{R_1} \right) V_{sig} = -3 V_{sig}$$

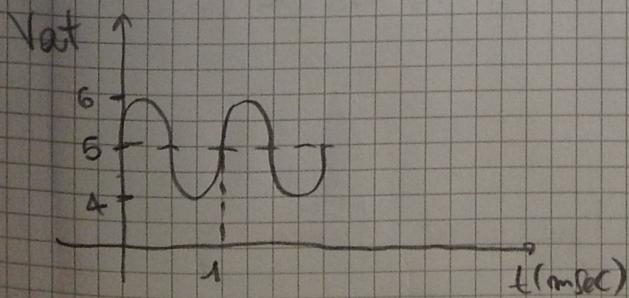$\Rightarrow V_{out} = 10 V_{sig}$ "somando" le due componenti (quelle continue che è uguale a V_o e questo V_{out}) ottieniamo l'andamento



8 gennaio 2010

circuito componendo

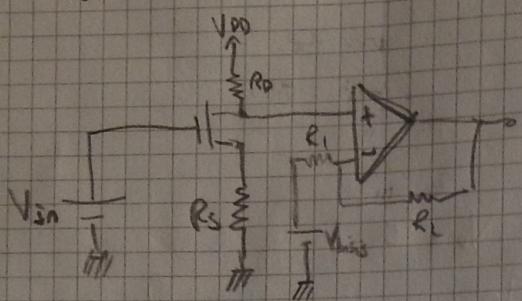

$$V_{DD} = 10V \quad V_{in} = 5V \quad R_D = 2 \quad R_S = 2$$

$$R_1 = 2 \quad R_L = 4$$

$$T. \left\{ \begin{array}{l} V_{DS} \\ K = 2,5 \end{array} \right\}$$

$$V_{out} = 0 = V_D \left(1 + \frac{R_L}{R_1} \right) + V_{basis} \left(-\frac{R_1}{R_1} \right) = 5V_D - 4V_{basis} = 0$$

$$V_{GS} \geq V_T = 1$$

$$\hookrightarrow V_D - V_S = V_{in} - I_D R_D = 5 - I_D \cdot 2 = V_{GS}$$

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2 = 1,5 (V_{GS} - 1)^2$$

$$2I_D = 3(4 - 2I_D)^2 = 3(16 + 4I_D^2 - 16I_D) = 48 + 12I_D^2 - 48I_D$$

$$12I_D^2 - 56I_D + 48 = 0 \Rightarrow \frac{+56 \pm \sqrt{256 - 2304}}{24} = \frac{+56 \pm \sqrt{64}}{24} = \frac{64}{24} = \frac{8}{3} \approx 2,7$$

$$\frac{36}{24} = \frac{3}{2} = 1,5$$


$$V_{GS} = 5 - 3 = 2 \text{ OK} \quad I_D = 1,5 \text{ mA}$$

$$V_{GS} \geq V_{DS} - V_T = 1$$

$$\hookrightarrow V_D - V_S = V_{DD} - I_D R_D - V_S = 4$$

$$V_D = V_{DS} + V_S = 4 + 3 = 7$$
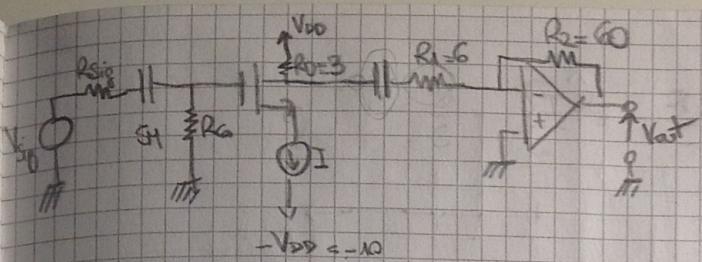
$$5V_D - 4V_{basis} \Rightarrow 35 = 4V_{basis} \Rightarrow V_{basis} = \frac{35}{4}$$



OK!

20/11/2021

supponendo che

$$A = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 80$$


dimensione I?

con $V_T = 1$ $K = 2$

$$A = A_t \cdot A_a = \frac{V_D}{V_{sig}} \cdot \frac{V_{out}}{V_D} = 80$$

supponendo che: $\frac{V_{out}}{V_D} = -\frac{R_2}{R_1} = -10$ supponiamo che $\frac{V_D}{V_{sig}} = -8$

supponiamo saturazione?

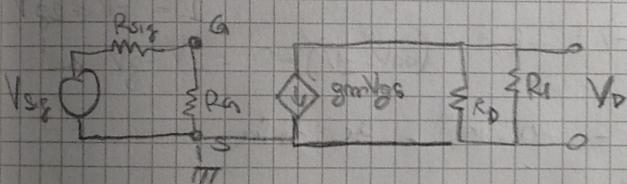



$$V_D = -gm(R_s + R_D) \quad \Rightarrow \quad \frac{V_D}{V_{sig}} = -gm(R_s + R_D) = -8$$

$$gm(R_s + R_D) = 8 \Rightarrow gm \frac{6+3}{6+3} = 8 \Rightarrow gm = 4$$

$$gm = 2K(V_{gs} - V_T) = 4(V_{gs} - 1) \Rightarrow V_{gs} = 2$$

$$I = I_D = K(V_{gs} - V_T)^2 = 2(2-1)^2 = 2 \text{ mA}$$

• ormai alla seconda domanda

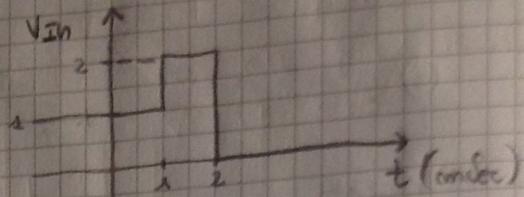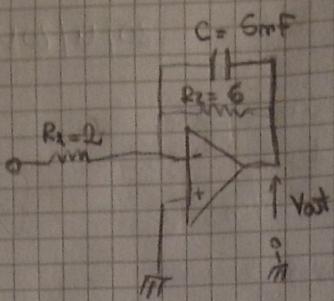

il condensatore, messo come un integratore reale, vede i punti alternati cioè un circuito aperto

$$V_{out}(-\infty, 1) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot V_{in} = -3$$


$$V_{out}(1^+, 2) = -V_C(t) = -\left(V_C(\infty) - \left(V_C(\infty) - V(1^-) \right) e^{-\frac{t-1}{\tau}} \right) = \\ -V_{out}=6$$

$$= -\left(6 - (6-3) e^{-\frac{t-1}{\tau}} \right) = -(6 - 3 e^{-\frac{t-1}{\tau}}) = -6 + 3 e^{-\frac{t-1}{\tau}}$$


$$\text{con } \tau = R_2 \cdot C = 6 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-9} = 30 \cdot 10^{-6} = 30 \mu\text{sec}$$

noto che $\tau \ll 1 \text{ msec}$ il condensatore si carica tutto

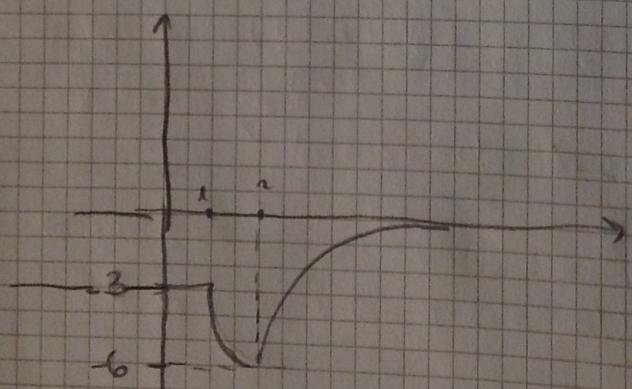poi, durante il secondo fascio si scarica fino a 0




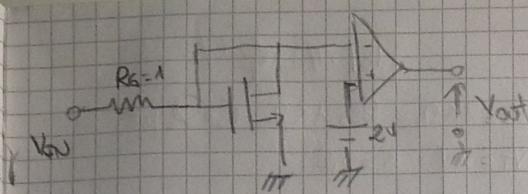- Se non ci fosse stato R_2 veniva un integratore:
- ingresso linea - uscita rampa



$$Q = \begin{cases} V_T = 1V \\ V_S = 2V \end{cases}$$

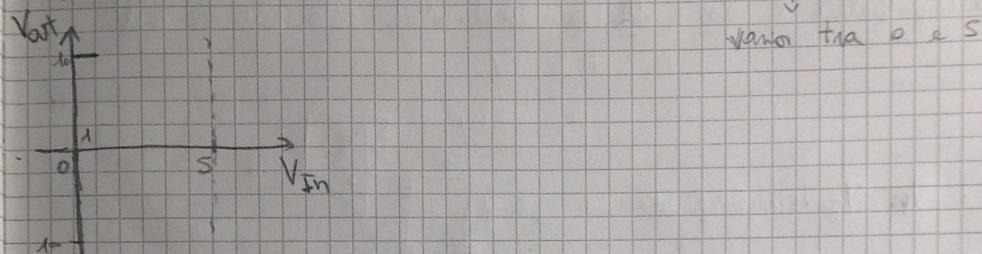disegnare la transcaratteristica fra σ e V_{out}
(significa che devo disegnare il grafico V_{out} / V_{in})




quando in entrata il segnale V_{in} non supera NV (V_t) allora il transistore va in saturazione positiva poiché $V_t > V_-$ ($V_{out} = 10V$)

quando $V \geq 1$ la situazione cambia :

$$V_{DS} > V_T$$

$$\therefore V_D - V_S = 2 - 0 = 2^+ > 1 \quad (\text{transition on})$$

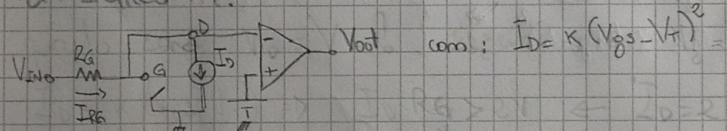V_{os} è sicuramente $> V_{gs} - V_t$ perché gate e drain sono ento-circuitati.



$$V_{GS} = V_{\text{dd}} - \frac{1}{2}$$


$$V_{IN} - V_{RG} = V_{GS} \Rightarrow V_{IN} - k(V_{GS} - V_T)R_g = V_{GS} = V \Rightarrow 2$$

\downarrow
I_{DRA}

$\underbrace{V_{GS}}_{V_{RE}}$

quando è che V vale 2 (e supera V_T)?


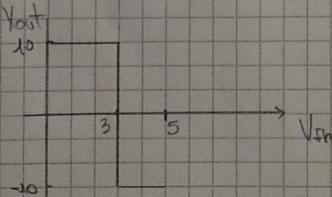
$$\sqrt{n-1} \left(V_g - V_T \right)^2 - 1 = 2 \Rightarrow \sqrt{n-1} = 2 \Rightarrow \sqrt{n} = 3$$



18/07/2011

$$R_D = 2\text{ k}\Omega \quad R_S = 1\text{ k}\Omega \quad C = 1\text{ }\mu\text{F}$$


$$V_T = 1\text{ V} \quad K = 0.5$$

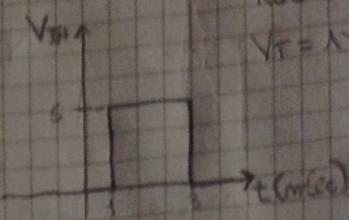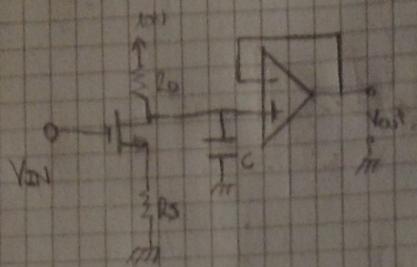

la funzione dell'amplificatore è che quella di abbassare della tensione sul condensatore:

$$V_{OUT} = V_C$$

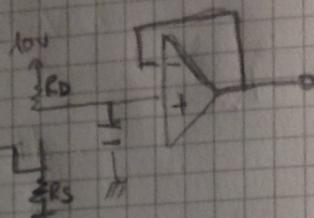
$$V_{IN}=0 \rightarrow V_{GS} = -V_S < V_T \text{ Transistor off} \rightarrow$$



il condensatore per 2 msec si carica:

$$T = R_D \cdot C = 2 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^{-6} = 2 \cdot 10^{-3} = 2 \text{ msec} \text{ non si carica interamente}$$
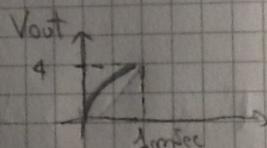
$$V_C(+)=V_{GS}-(V_{IN})-V(0) \xrightarrow{\text{t=2msec}} = 10 - 10 \cdot e^{-\frac{t}{T}} = 10 - 10 \cdot e^{-\frac{2}{2 \cdot 10^{-3}}} \approx 4 \text{ V}$$



$$V_{IN}=5\text{V}$$

$$\rightarrow V_S = I \cdot R_S$$

$$V_{GS} = V_g - V_s > 0$$

$$\begin{cases} V_{GS} = 5V - I \\ I = K(V_{GS} - V_T)^2 \end{cases} \rightarrow V_{GS} = 5 - 0.5 (V_{GS} - 1)^2$$

$$\Rightarrow V_{GS} = 5 - 0.5 (V_{GS}^2 + 1 - 2V_{GS}) \Rightarrow 2V_{GS} = 10 - V_{GS}^2 - 1 + 2V_{GS}$$


$$+ V_{GS}^2 = + 9 \rightarrow V_{GS} = 3$$

$$\rightarrow V_{GS} = 3 > \text{OK!} \quad I = 2 \text{ mA}$$


$$V_{GS} \geq V_T - I \cdot R_S = 2$$

$$V_D - V_S = V_C - I \cdot R_S = 4 - 2 = 2 \text{ OK!}$$

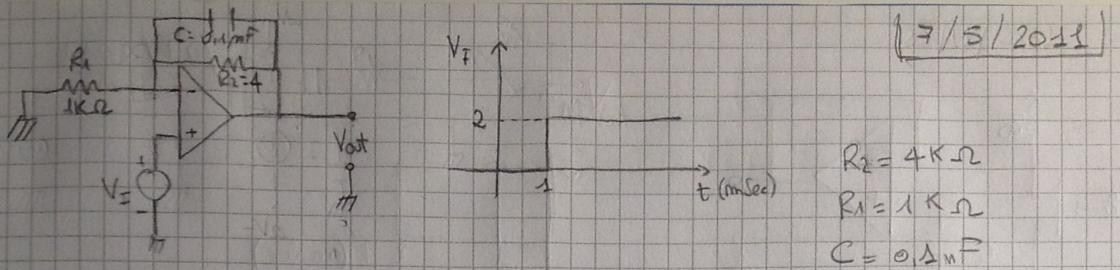(più passa il tempo e più l'output diminuisce quando incremento la tensione d'ingresso)



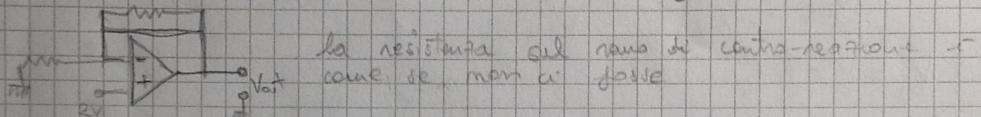- quando $V_T = 0 \Rightarrow V_{out} = 0$
- quando $V_T = 2$ (con $t \rightarrow \infty$) $\Rightarrow V_{out} = V_T \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 10$
(perché il condensatore si è caricato tutto e diventa un circuito aperto)
- quando V_T salire da $0 \rightarrow 2$ (nel finale) il condensatore si scarica da "carica iniziale" e l'amplificazione funziona da inseguimento di tensione



quindi $V_{out} = V_{in} = 2$

$$V_{out} = -V_C(t) = -\left(\underbrace{V_{in}}_{-10} - \underbrace{(V_{in} - V_{out})}_{-10} e^{\frac{-t}{1\mu s}}\right) = -\left(-10 + 8 e^{\frac{-t}{1\mu s}}\right) = 10 - 8 e^{\frac{-t}{1\mu s}}$$

